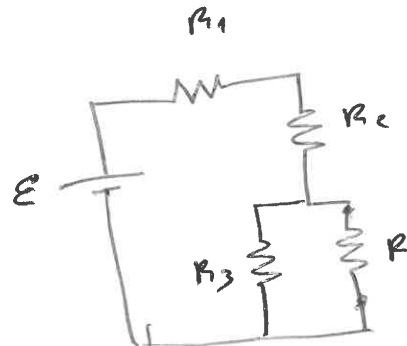



## Exercício 4.

Determine a diferença de potencial aos terminais da resistência  $R$  da figura 4

Considere  $R_1 = 1\text{ k}\Omega$   
 $R_2 = 500\ \Omega$   
 $R_3 = 1,2\text{ k}\Omega$   
 $R_4 = 800\ \Omega$   
 $\mathcal{E} = 25\text{ V}$


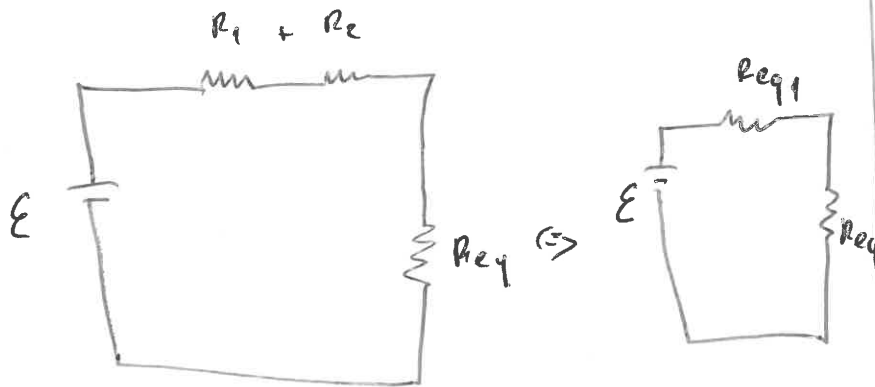
$$\text{d.d.p} = U = V_A - V_B = \frac{T_{AB}}{q}$$



Ohm

$$V = R \cdot i$$

$$i = \frac{R_2}{V} \cdot \frac{V}{R}$$

$$i = \frac{V}{R_1 + R_2}$$

$$i = \frac{25}{1 + 500}$$

$$i = 16,66\text{ A}$$

$$R_{eq} = R_{eq1} = 1500 + R_{eq} = 480 = 1980\ \Omega$$

⊗ E

$$V = 1,5 \times 16,66 = 24,99$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} \Rightarrow \frac{1}{R_{eq}} = \frac{R_2 + R_4}{R_1 R_2}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{1,2} + \frac{1}{800} = 0,83 + 1,25$$


1,04

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{800 \times 1200}{200 + 1200} = 480\ \Omega$$

$$V = 0,92 \times 16,66 = 8,6$$

$$V = R \cdot I$$
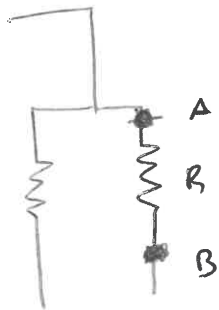
$$\mathcal{E} = R_{eq} I \quad \Rightarrow \quad I = \frac{\mathcal{E}}{R_{eq}} = \frac{25}{1980} = 1,26 \times 10^{-2}$$




$$V_{AB} = R_{eq} I = 480 \times 1,26 \times 10^{-2} = 6,06 [V]$$

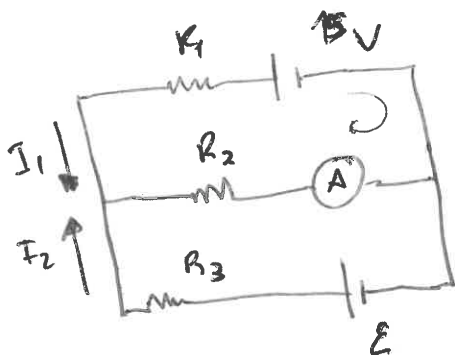Exercício 7


O Amperímetro representado indica 2 A.

Sabendo que  $R_1 = 7 \Omega$ ,  $R_2 = 5 \Omega$  e  $R_3 = 2 \Omega$  determine  $I_1$ ,  $I_2$  e  $\mathcal{E}$




Lei das ~~de~~ Kirchhoff

Lei dos Nós

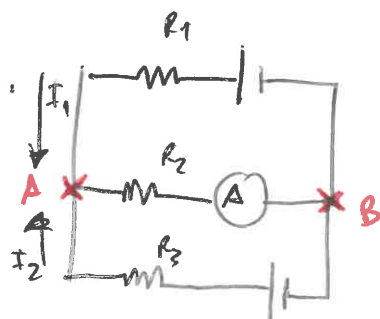

$$\textcircled{A} \quad I_1 + I_2 = I_3$$

ki das malhas

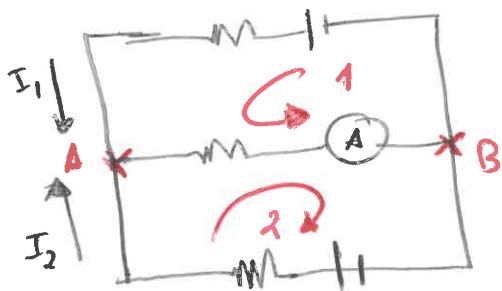

$$A_{\text{ampímetro}} = 2A = I_3$$

Começa no Ponto A


Negativo porque houve queda de tensão

Malha 1:  $R_2 I_3 - 15 + R_1 I_1 = 0$

Malha 2:  $R_2 I_3 - \mathcal{E} + R_2 I_2 = 0$


$$\begin{cases} I_1 = 2 - I_2 \\ 5 \times 2 - 15 + 7 I_1 = 0 \\ \mathcal{E} = 5 \times 2 + 2 I_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_2 = 2 - I_1 \\ I_1 = \frac{5}{7} [A] \\ \mathcal{E} = 5 \times 2 + 2 I_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} I_2 = 2 - \frac{5}{7} = 1,3 A \\ I_1 = \frac{5}{7} [A] \\ \mathcal{E} = 10 + 2 \times 1,3 = 13,6 [V] \end{cases}$$

Exercício 8

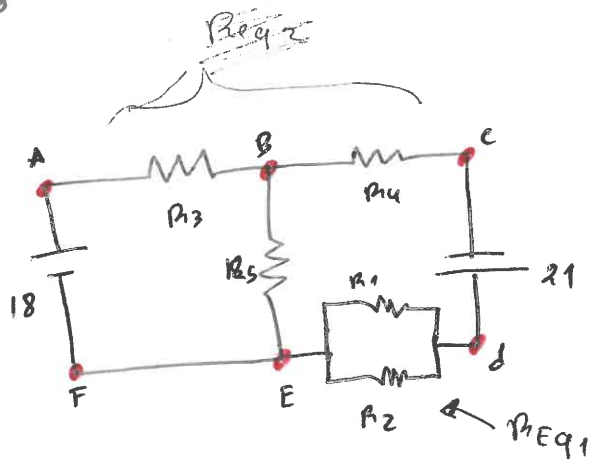


$$\begin{aligned} R_1 &= 3,0 \Omega \\ R_2 &= 6,0 \Omega \\ R_3 &= 12 \Omega \\ R_4 &= 3,0 \Omega \\ R_5 &= 6,0 \Omega \end{aligned}$$
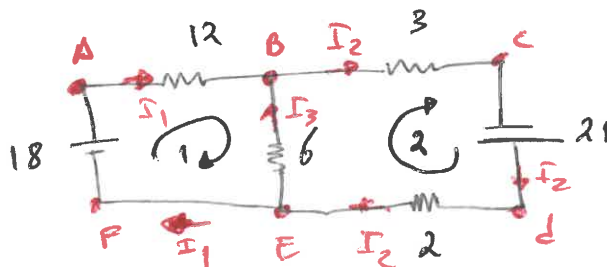
$$R_{eq1} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 2 [\Omega]$$



Le das Malhas

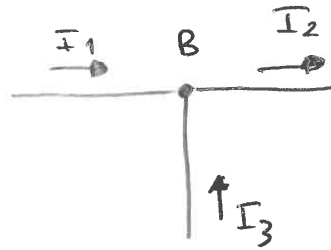

$$B = I_1 + I_3 = I_2$$

Le das Malhas

Sub A

$$\text{Malha 1: } R_3 I_1 - R_5 I_3 - 18 = 0$$

$$\text{Malha 2: } R_4 I_2 - 21 + R_{eq} I_2 + R_5 I_3 = 0$$

Ponto B

$$\begin{cases} I_1 + I_3 = I_2 \\ R_3 I_1 - R_5 I_3 - 18 = 0 \\ R_4 I_2 - 21 + R_{eq} I_2 + R_5 I_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_2 = I_1 + I_3 \\ 12 I_1 - 6 I_3 - 18 = 0 \\ 3(I_1 + I_3) + 2(I_1 + I_3) + 6 I_3 = 21 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{---} \\ 12 I_1 - 6 I_3 = 18 \\ \text{---} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{---} \\ 4 I_1 - I_3 = 3 \\ 5(I_1 + I_3) + 6 I_3 = 21 \end{cases}$$


$$\begin{cases} \text{---} \\ I_3 = 2 I_1 - 3 \\ 5 I_1 + 11 I_3 = 21 \end{cases}$$

(3)

$$\begin{cases} \text{---} \\ \text{---} \\ 5I_1 + 11(2I_1 - 3) = 21 \end{cases} \quad \begin{cases} \text{---} \\ \text{---} \\ 27I_1 = 54 \end{cases} \quad \begin{cases} \text{---} \\ \text{---} \\ I_1 = \frac{54}{27} = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{---} \\ I_3 = 2 \times (2) - 3 = 1 \\ I_1 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} I_2 = 2 + 1 \\ I_3 = 1 \\ I_1 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} I_2 = 3 \text{ A} \\ I_3 = 1 \text{ A} \\ I_1 = 2 \text{ A} \end{cases}$$
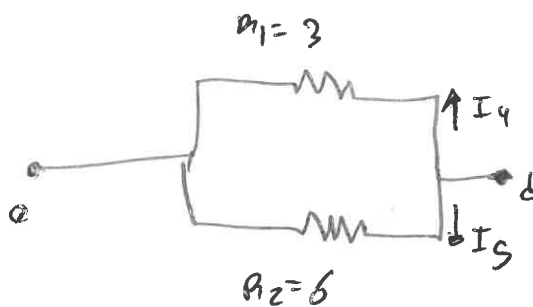
$$V_{de} = R_{eq1} I_2 = 2 \times 3 = 6 \text{ V}$$



$$V_{de} = R_1 I_4 \quad \Leftrightarrow \quad I_4 = \frac{V_{de}}{R_1} \quad \Leftrightarrow \quad I_4 = \frac{6}{3} = 2 \text{ [A]}$$

$$V_{de} = R_2 I_5 \quad \Leftrightarrow \quad I_5 = \frac{V_{de}}{R_2} \quad \Leftrightarrow \quad I_5 = \frac{6}{6} = 1 \text{ [A]}$$

8.2: d.d.p on AEC

$$V_{ac} = V_{ab} + V_{bc}$$

$$\downarrow$$
$$= R_3 I_1 + R_4 I_2$$

$$V_{ac} = 12 \times 2 + 3 \times 3 = 24 + 9 = 33 \text{ V}$$

8.3 Resistència dissipada ~~de~~ resistència de 12  $\Omega$

↳ Potència dissipada

$$12 \Omega = R_3$$

$$P = VI = (RI) \times I = RI^2$$

$$P(R_3) = 12 \times 2^2 \Rightarrow P(R_3) = 12 \times 2^2 = 48 \text{ [W]} \text{ ou J/s}$$